

ହସ୍ତଲିଖିତ ଚିତ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ

ଚିତ୍ରଣୀ: ମୂଳ ଛବିର ହସ୍ତଲିଖିତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ [ଅସ୍ପଷ୍ଟ] ଚିହ୍ନ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ବଦଳାଇ ନୂଆ ବିଷୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇନାହିଁ।

ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ / ବିଷୟ

- ସ୍ପାର୍ଟ ଆନୁହତ୍ୟା-ରୋକି ପଟ୍ଟା

ନାମ – ବିପ୍ଳବ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟାୟତ

ଶ୍ରେଣୀ – ନବମ

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ

ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା।

ଗବେଷଣା

ଘରରେ ତାଲା ଓ ଦ୍ଵାରର ଯଥାଯଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହିପରି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ

୧. ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲୋଡେଡ୍ ରଡ୍ (Spring Loaded Rod)

୨. ସ୍ଵିଚ୍ (Switch)

୩. ଆଲାର୍ମ ବଜର୍ (Buzzer/Siren)

୪. ତାର (Wire)

୫. ପାଖାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ / ବ୍ୟାଟେରୀ

୬. ଡାଏଗ୍ରାମ୍ / ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ।

କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ

୧) ଦ୍ଵାରଟି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲୋଡେଡ୍ ରଡ୍ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହେ। ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଲେ ରଡ୍‌ର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ସ୍ଵିଚ୍‌ର ସଂଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ।

୨) ସ୍ଵିଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍କିଟ୍ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ବଜର୍/ସାଇରେନ୍ ଶବ୍ଦ କରେ।

୩) ଏହା ଦ୍ଵାର ଖୋଲିବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଏ ଏବଂ ଘରର ସୁରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଉପକାରିତା

୧) ଘରର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୨) ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଲେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଦିଏ।

୩) ସରଳ ଉପକରଣରେ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ।

୪) ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଘର, କୋଠରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।